

#### Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

#### Rendes Martin Perger Patrik Kristóf


# MMIO shift & add szorzó áramkör ACU softprocesszoros rendszerhez

# Specifikáció

A cél egy tanszéki fejlesztési mikrokontrollerhez alkalmazás-specifikus perifériavezérlő fejlesztése. A félév során feladat az áramkör szintetizálható RTL modellje, funkcionális verifikációja és szintézise.

Az elkészítendő áramkör funkciója szorzás, shift & add algoritmus megvalósításával. A perifériának MMIO interfészen kell kommunikálnia. A két operandus mérete mindig azonos, maximális méretük 32 bit, ez legyen szintézis paraméter. Futásidőben lehessen konfigurálni, hogy a művelet végén legyen-e megszakítás generálás.

## Rendszerterv

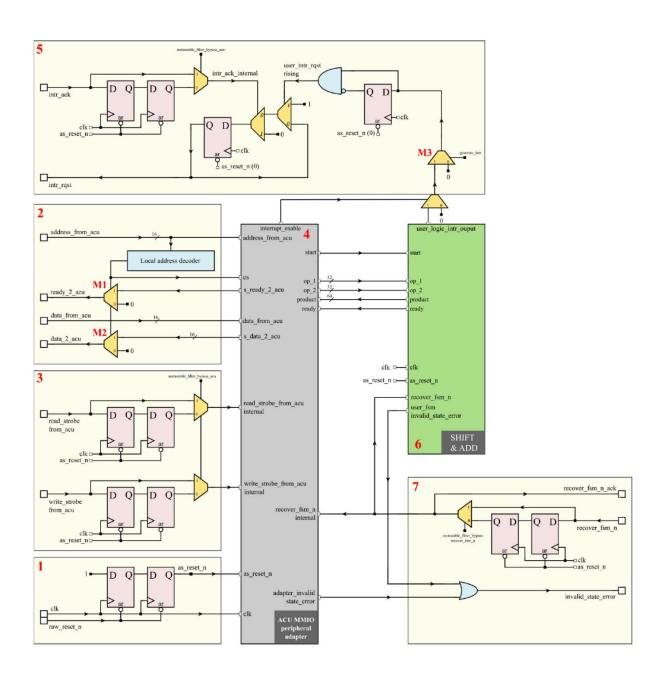

#### MMIO címek

A rendszert az alábbi memóriacímeken lehet elérni:

Név	Mód	Leírás		
operand	W	A szorzótényezőket erre a címre kell beírni. Egyszerre 16 bit küldhető, így, ha az operandusok mérete nagyobb, mint 16 bit, kétszer kell bele írni, először az alsó 16 bitet, majd a további felső biteket.		
product_1	R	A szorzat alsó 16 bitje (0-15.)		
product_2	R	A szorzat 16-31. bitjei		
product_3	R	A szorzat 32-47. bitjei		
product_4	R	A szorzat felső 16 bitje (48-63.)		
ready	R	Ezen a címen olvasható, hogy vége van-e a műveletnek (0:		
		folyamatban van; 1: vége, az eredmény kiolvasható)		
intr_en	_en W A megszakításgenerálás¹ ezen a címen tiltható (0)			
		/engedélyezhető (1)		

#### ACU MMIO peripheral adapter

Az áramkör a processzor MMIO interfésze (address\_from\_acu, ready\_2\_acu, data\_from\_acu, stb.) és a megvalósított logika (User Logic) közti kommunikációt valósítja meg. Az adapternek van egy szintézis-paramétere, az operand\_size. Ez a szám adja meg, hogy mekkorák legyenek az operandusok (maximum 32 bit). Ezt továbbítja az adatper a műveletvégzőnek az operand size kimeneten.

A processzor az operandusokat az *operand* címre küldi ki. Először az első operandus alsó 16 bitjét, majd (amennyiben van) a felső 16-ot. Ezt követően szintén erre a címre írja a második operandust. A modul egy belső állapotgéppel számlálja, hogy hányadik írás történt, így tudja megkülönböztetni, hogy melyik 16 bit érkezik. Amint megérkezik az utolsó 16 bites rész (ezt az *operand\_size* szintézis-paraméter alapján tudjuk felismerni), az adapter továbbítja ezeket a 32 bites *op\_1* és *op\_2* kimeneten, valamint egy *start* jelet a műveletvégzőnek. Az adapter ezt követően egy handshake-jelet (*ready*) vár a logikától.

A megszakításgenerálás engedélyezhető az *intr\_en* címre küldött 1-es bittel. Ebben az esetben az *interrupt enable* kimeneten egy 1-es érték jelenik meg.

Ha nincs engedélyezve a megszakításgenerálás, a processzor a *ready* cím olvasásával tájékozódhat a művelet állapotáról (ez abban az esetben is igaz, ha engedélyezve van a megszakítás, csak olyankor megszakítást is generál a periféria).

Szintézis paraméterek: operand size

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A megszakításgenerálást a blokkdiagram 5. modulja végzi


#### User logic

Ez a modul végzi el a szorzást. Az alábbi be- és kimenetekkel rendelkezik:

Név	Irány	Méret	Leírás
start	1	1	Az adapter ezen a porton jelzi, hogy a kimenetén olvashatók szorzótényezők, a művelet megkezdhető
intr_enable	I	1	Ha 1-es az értéke, akkor a művelet végén megszakítást generál a modul, ellenkező esetben a <i>ready</i> kimeneten jelzi a művelet állapotát.
op_1, op_2		32	A szorzótényezők
product	0	64	A szorzat
ready	0	1	Ha tiltva van a megszakításgenerálás, ezen a porton jelzi a modul, hogy készen van-e a művelettel. Ez a jel egyben handshake-jelként is funkcionál: a <i>start</i> jel hatására 0-ba megy. Reset után 1-be áll.

Szintézis paraméterek: operand\_size

 A műveletvégző a *start* bemenet felfutó élére mintavételezi az *op\_1* és *op\_2* bemeneteket, valamint 0-ba állítja a *ready* kimenetet, illetve megkezdi a szorzást. Az adapter a *start* jelet 0-ba viszi, amint érzékeli, hogy a *ready* kimenet értéke 0 lett. A művelet végeztével a szorzat megjelenik a *product* kimeneten és a *ready* 1-be áll.



az adapter és a logika közti kommunikációs protokoll

A negatív számokkal való szorzást úgy kezeljük, hogy megvizsgáljuk az operandusok legfelső bitjét. Amelyiknek 1-es (negatív), annak a kettes komplemensét képezzük – vagyis átalakítjuk pozitívra. A szorzást tehát minden esetben két pozitív számon végezzük el. Abban az esetben, ha az eredeti számok közül csak az egyik negatív volt, a végeredménynek szintén képezzük a kettes komplemensét, így az is negatív lesz.


### Újrafelhasználható elemek

A rendszerterven sárga háttérrel jelölt áramkörök az alábbi funkciókat látják el:

- 1. Double-flop reset szinkronizáló
- 2. Lokális címdekóder
- 3. MMIO strobe jelek metastabil szűrői
- 5. Megszakításgenerálás
- 7. Állapothelyreállító interfész

 
# Shift & add algoritmus (1)

Az algoritmus során két n bites számot (X, Y) szorzunk össze. A végeredményt 2n biten ábrázoljuk. A szorzatregisztert (A) 0-ra inicializáljuk a szorzótényezőket betöltjük a B és Q regiszterekbe. Az N számláló értékét n-re állítjuk. Minden iteráció elején megvizsgáljuk, hogy Q legkisebb helyiértékű bitje ( $Q_0$ ) egyes-e. Amennyiben ez teljesül, hozzáadjuk az A regiszterhez a B értékét. Ezt követően B-t balra, Q-t jobbra shifteljük egy bittel, majd csökkentjük N értékét eggyel. Ha N értéke 0, akkor véget ér az algoritmus, minden más esetben folytatódik a ciklus.


 
### Funkcionális verifikáció


Attól függetlenül, hogy mekkora az operandusok mérete, az eredményt a product\_1-4 címeken olvashatjuk. A műveletvégzést 16 és 32 bites operandusokkal (utóbbi esetben természetesen egy-egy operandust is két write utasítással tudunk megadni) teszteltük, mivel a belső működés eltérő a két esetben. Mindkét esetben teszteltünk negatívnegatív, pozitív-pozitív, negatív-pozitív és pozitív-negatív operandusokkal. Végül leteszteltük a futásidőben engedélyezhető megszakításkérést.



Két 32 bites szám összeszorzása: az 1500000 szám négyzetét számoljuk, az operandusok a 8-as címre írhatók. A start jel megkapása után a ready alacsony állapotba vált, majd a művelet végeztével magas lesz, ilyenkor a végeredmény kikerül a product-ra.



 Az eredmény kiolvasása: először olvassuk a ready-1 (13-as cím), mivel az értéke 1, ezért kiolvassuk a szorzat 16 bites részeit (9-12 cím).



A 14. címen tudjuk változtatni az interrupt\_enable-t amely, ha 0, nem küldünk megszakítást, ellenkező esetben a ready felfutó élét érzékelve küld megszakítást az adapter

## Előzetes szintézis és statikus időzítésvizsgálat

Az SDC fájl hozzáadása után a Quartus-ban lefuttattuk a Compile Design-t az időzítésvizsgálat alapján a maximális órajelfrekvencia 139.31MHz, ez megfelel az 50MHz-es specifikáziónak.